

# **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**

**ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA**

**DISEÑO LÓGICO**

**II SEMESTRE**

## **TAREA 1**

**PROFESOR: PABLO DANIEL MENDOZA PONCE**

**ESTUDIANTE: JOSÉ JULIÁN CAMACHO HERNÁNDEZ**

**CARNÉ: 2019201459**

**14 DE SETIEMBRE DE 2021**


1. Expanda en forma canónica SOP la siguiente expresión

$$g(x, b) = \bar{b} + x$$

x	b	$g = \bar{b} + x$	Minterm.
0	0	1	$\bar{x} \bar{b}$
0	1	0	$\bar{x} b$
1	0	1	$x \bar{b}$
1	1	1	$x b$

$$\Rightarrow g(x, b) = \bar{x} \bar{b} + x \bar{b} + x b$$

 
2. Reduzca el siguiente polinomio usando mapas de Karnaugh  
 $H(a, b, c, d) = \Sigma_m(0, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$



$$H = a'd + ab' + b'd'$$

 3. En la siguiente función el símbolo  $\emptyset$  indica aquellas posiciones "no importa". Reduzca usando mapas de Karnaugh (exprese en SOP):


$$Q(a, b, c, d) = \Sigma_m(6, 11, 12, 13, 14) + \emptyset(0, 1, 2, 3, 4, 5)$$



$$Q = bc' + bd' + b'cd$$

 4. Reduzca la siguiente ecuación (POS) usando mapas de Karnaugh. Exprese su resultado como SOP.


$$Q(v, w, x, y) = \Pi_M(0, 5, 8, 9, 11, 12, 15) \rightarrow \text{ceros}$$



$$Q = xy' + v'x + v'wy' + v'w'y + vwx'y$$

5. Dibuje el circuito simplificado que se obtiene de la solución del ejercicio 2

$$H = a'c + ab' + b'd'$$

 

6. Implemente el sistema usado en ejercicio 2 (sin simplificar) usando:


- Un multiplexor 4 a 1
- Un multiplexor 2 a 1

La tabla de verdad completa del sistema del ejercicio 2 es:

	5							
	a	b	c	d	$d'+c$	Mintérn.	H	
0	0	0	0	0	1	$a'b'c'd'$	1	} $d'+c$
1	0	0	0	1	0	$a'b'c'd$	0	
2	0	0	1	0	1	$a'b'cd'$	1	
3	0	0	1	1	1	$a'b'cd$	1	
4	0	1	0	0	0	$a'bc'd'$	0	} C
5	0	1	0	1	0	$a'bc'd$	0	
6	0	1	1	0	1	$a'bcd'$	1	
7	0	1	1	1	1	$a'bcd$	1	
8	1	0	0	0	1	$abc'd'$	1	} 1 ( $V_{cc}$ )
9	1	0	0	1	0	$abc'd$	1	
10	1	0	1	0	1	$abcd'$	1	
11	1	0	1	1	1	$abcd$	1	
12	1	1	0	0	1	$abc'd'$	0	} 0 (tierra)
13	1	1	0	1	0	$abc'd$	0	
14	1	1	1	0	1	$abcd'$	0	
15	1	1	1	1	1	$abcd$	0	

(puede ser también  $d'+c$ , pero se elige C para tener menos retrasos)

Entonces el sistema queda como:

 

### Nota:

Intenté hacer algunos cambios en el orden de las columnas.

El que se muestra a continuación fue de las mejores soluciones encontradas.

Pero la mejor solución que encontré fue la que se expuso anteriormente, que es el sistema sin cambiar columnas.

$a$	$b$	$d$	$c$	$d'+c$	$H$	
0	0	0	0	1	1	} $d'+c$
0	0	0	1	1	1	
0	0	1	0	0	0	
0	0	1	1	1	1	
0	1	0	0		0	} $C$
0	1	0	1		1	
0	1	1	0		0	
0	1	1	1		1	
1	0	0	0		1	} 1 ( $V_{cc}$ )
1	0	0	1		1	
1	0	1	0		1	
1	0	1	1		1	
1	1	0	0		0	} 0 (tierra)
1	1	0	1		0	
1	1	1	0		0	
1	1	1	1		0	

6. Implemente el sistema usado en ejercicio 2 (sin simplificar) usando:

- Un multiplexor 4 a 1
- Un multiplexor 2 a 1

La tabla de verdad completa del sistema del ejercicio 2 es:


5

a	b	c	d	$b'd'$	$b'd'+c$	F
0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1	0

$b'd'+c$

NOT b

Entonces el sistema queda como:

 



7. Escriba el código verilog que implemente un multiplexor 2 a 1, además escriba un "testbench" para su simulación. Muestre su simulación. Recuerde que su código (del módulo) debe ser sintetizable.

testbench.sv

```
3 `timescale 1ns/1ps
4
5 module mux_tb;
6
7   reg dato0, dato1, seleccion;
8   wire salida;
9
10  mux DUT (.S(seleccion),
11           .D0(dato0),
12           .D1(dato1),
13           .Q(salida)
14 );
15
16 initial begin
17   $dumpfile("mux_tb.vcd");
18   $dumpvars(0,mux_tb);
19 end
20
21 initial begin
22   dato0 = 0;
23   dato1 = 1;
24   seleccion = 0;
25   #10 //Retardo de 10 unidades de tiempo
26   dato0 = 1;
27   #10
28   dato1 = 0;
29   #5
30   seleccion = 1;
31   #2
32   dato0 = 1;
33   #10
34   dato1 = 0;
35   #5
36   seleccion = 0;
37   #10
38
39   $finish;
40
41 end
42 endmodule
```


design.sv

```
1 // Code your design here
2
3
4 //===== Mux 2 a 1 =====//
5
6 `timescale 1ns/1ps
7
8 module mux(
9     input D0, D1, S,
10    output reg Q
11 );
12
13     always @ (*) begin
14         case(S)
15             0: Q = D0;
16             1: Q = D1;
17         endcase
18     end
19
20 endmodule
```
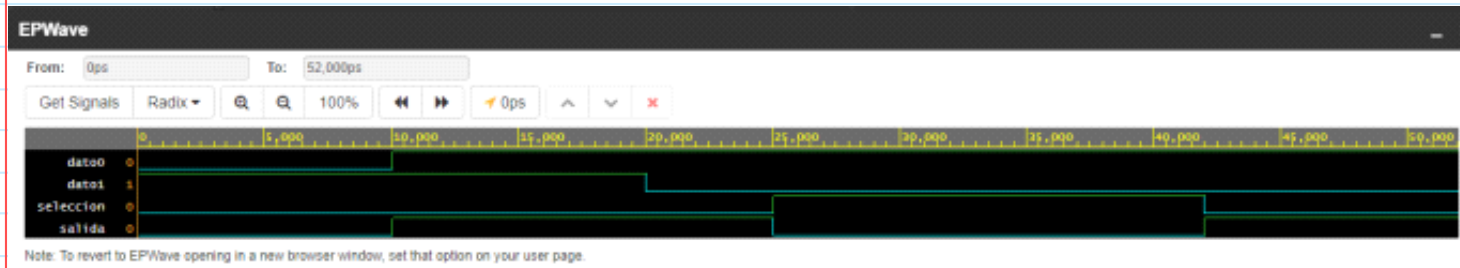
## 7 Simulación

viernes, 10 de septiembre de 2021 14:07

José Julián Camacho Hernández  
2019201459



En esta simulación la selección empieza en 0, por lo que la salida refleja el valor de dato0.

A los 10,000 dato0 cambia y la salida también porque la selección no cambió.

A los 25,000 la selección pasa a 1 por lo que la salida es dato1.

### Nota:

En la carpeta de ejercicio 7 se adjunta la imagen (png) para mayor resolución


8. Haciendo uso del multiplexor implementado, escriba el código verilog para implementar la solución del ejercicio 6.b (nota: haga una instancia de su multiplexor). Muestre su simulación. Recuerde que su código (del módulo) debe ser sintetizable.

testbench.sv	design.sv
<pre> 1 //Pruebas Ejercicio 6 2 3 `timescale 1ns/1ps 4 5 module sol6b_tb; 6 7     reg dato0, dato1, dato2, seleccion; 8     wire salida; 9 10    sol6b DUT (.A(seleccion), 11               .B(dato0), 12               .C(dato1), 13               .D(dato2), 14               .H(salida) 15    ); 16 17    initial begin 18        \$dumpfile("sol6b_tb.vcd"); 19        \$dumpvars(0,sol6b_tb); 20    end 21 22    initial begin 23        //Combinación 0000 ==&gt; H = 1 24        seleccion = 0; 25        dato0 = 0; 26        dato1 = 0; 27        dato2 = 0; 28        #10 29        //Combinación 0001 ==&gt; H = 0 30        dato2 = 1; 31        #10 32        //Combinación 0010 ==&gt; H = 1 33        dato1 = 1; 34        dato2 = 0; 35        #10 36        //Combinación 1010 ==&gt; H = 1 37        seleccion = 1; 38        #10 39        //Combinación 1110 ==&gt; H = 0 40        dato0 = 1; 41        #10 42        \$finish; 43    end 44 endmodule </pre>	<pre> 22 23 //===== Ejercicio 6b =====// 24 25 module sol6b( 26     input A, B, C, D, 27     output reg H 28 ); 29 30     wire Dneg, Bneg, n0, n1; 31 32     assign Dneg = ~D; 33     assign Bneg = ~B; 34     assign n0 = Dneg &amp; Bneg; 35     assign n1 = n0   C; 36 37     mux m1 (.S(A), 38             .D0(n1), 39             .D1(Bneg), 40             .Q(H) 41     ); 42 43 endmodule </pre>
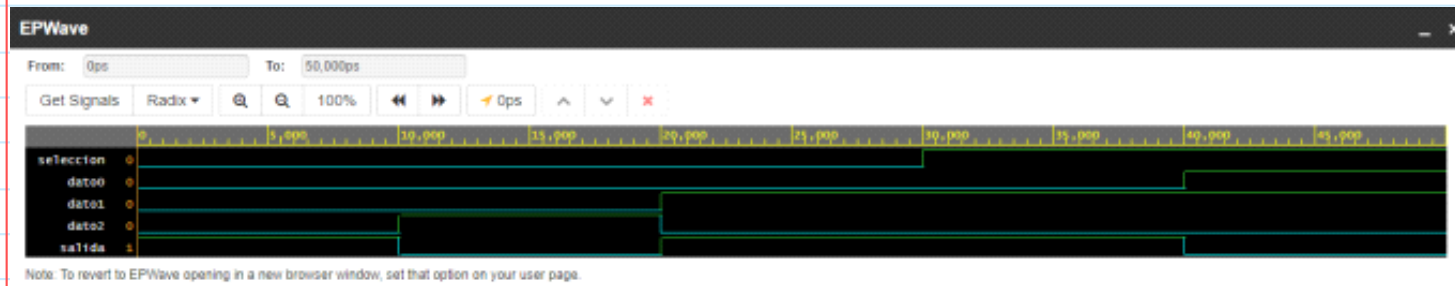
## 8 Simulación

viernes, 10 de septiembre de 2021 14:07

José Julián Camacho Hernández  
2019201459



En esta simulación se asignan ciertas combinaciones de selección (a), dato0 (b), dato1 (c) y dato2 (d) para comprobar que su salida es la misma que en la tabla de verdad del ejercicio 6b. Por ejemplo, la combinación inicial (0000) tiene salida igual a 1 tal como se muestra en la tabla.

### Nota:

En la carpeta de ejercicio 8 se adjunta la imagen (png) para mayor resolución